Trabajo Práctico N.º 7


Cátedra:	Informática II
Carrera:	Ingeniería Electrónica
Ciclo lectivo:	2026
Tema:	Entorno gráfico

Utilizar Processing para desarrollar una interfaz gráfica de control de E/S de Arduino que tenga las siguientes características. Ver figura.


1. El sector “Entradas” mostrará con colores, los estados “alto” o “bajo” de la placa Arduino (Pulsadores o teclas) y el de “Salidas” los Leds.
2. Idem anterior pero activando las salidas del dispositivo cada vez que el usuario pincha en el casillero correspondiente utilizando el mouse.
3. Idem anterior pero activando las salidas del dispositivo cada vez que el usuario Pulsa o cambia la llave en La entrada del Arduino, frente a la Salida correspondiente.
4. Al utilizar una placa externa como Arduino, tener en cuenta la lógica de comunicación necesaria para el intercambio de información de entrada/salidas.

Se desarrollará el programa que corra en Arduino de modo de Activar los Leds según el Pulsador que sea oprimido y además pueda manejar las comunicaciones en ambos sentidos con la PC que muestra las gráficas indicadas en los puntos anteriores.

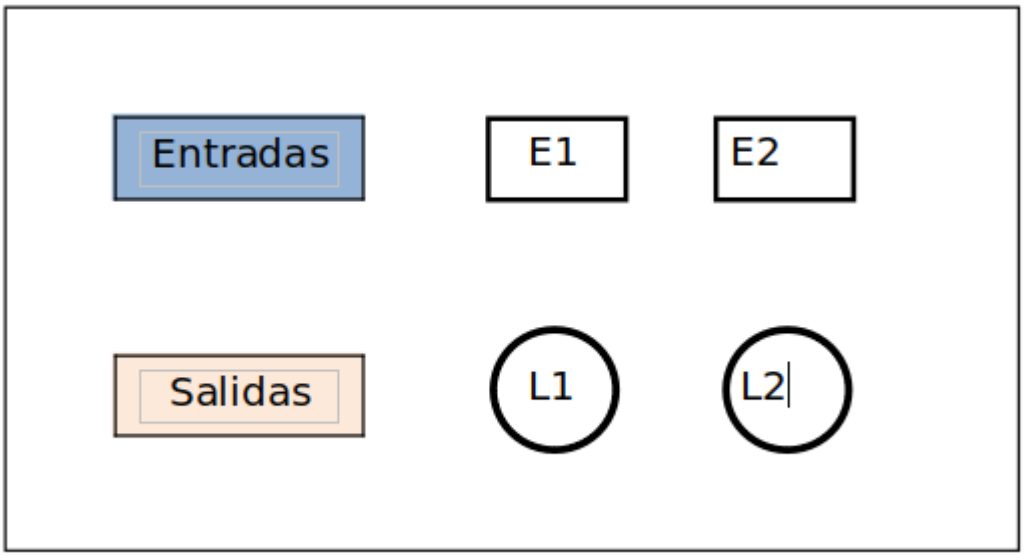Ejemplo de posible pantalla o interfaz gráfica



Esquema

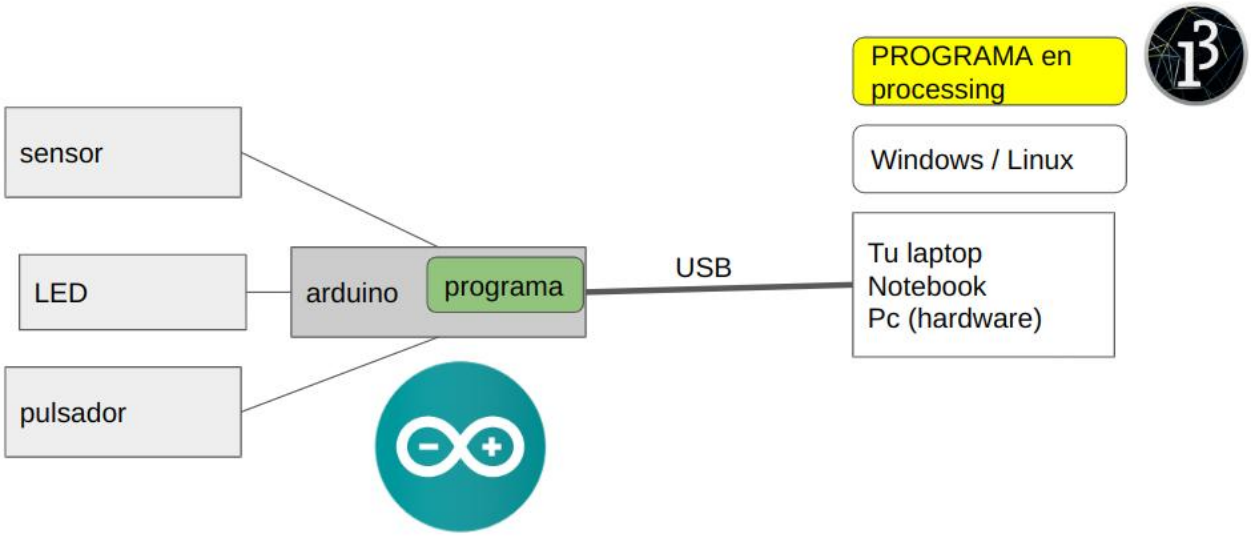

ENTREGA

Para la entrega de este práctico debe crear un repositorio público en GitHub bajo su perfil ya reportado.
Allí debe subir el código fuente tanto de Arduino como de Procesing, el esquemático utilizado.
Agregue un README.md al repositorio brindando una introducción a su proyecto.
Enlaces no accesibles o privados serán considerados como entregas no válidas o no entregado.